

Misura della caratteristica di uscita di un BJT P-N-P in configurazione a emettitore comune

Enrico Barbuio
0001117553

Giacomo Cicala
0001122965

29 novembre 2025

Abstract

prova

Introduzione

Apparato sperimentale e svolgimento

Risultati e discussione

Si riportano in (tab. 1) e in (tab. 2) le misure delle coppie di valori I-V rispettivamente per corrente di base di $50\mu A$ e $100\mu A$. Per il calcolo degli errori associati alle misure di tensione e corrente si rimanda all'appendice A.1.

V_{CE} (V)	I_C (mA)	σ_V (V)	σ_I (mA)	$F.S._{osc}$ (V/div)	V_{CE} (V)	I_C (mA)	σ_V (V)	σ_I (mA)	$F.S._{osc}$ (V/div)
4.00	10.97	0.16	0.05	1	1.00	9.75	0.04	0.04	0.2
3.80	10.92	0.15	0.05	1	0.80	9.62	0.03	0.04	0.2
3.60	10.86	0.15	0.05	1	0.60	9.49	0.03	0.04	0.2
3.40	10.80	0.14	0.05	1	0.52	9.41	0.03	0.04	0.2
3.20	10.73	0.14	0.05	1	0.44	9.34	0.02	0.04	0.2
3.00	10.62	0.10	0.05	0.5	0.400	9.27	0.016	0.04	0.1
2.80	10.53	0.10	0.05	0.5	0.360	9.22	0.015	0.04	0.1
2.60	10.46	0.09	0.05	0.5	0.320	9.15	0.014	0.04	0.1
2.40	10.39	0.09	0.05	0.5	0.280	8.99	0.013	0.04	0.1
2.20	10.32	0.08	0.05	0.5	0.240	8.63	0.012	0.04	0.1
2.00	10.24	0.08	0.05	0.5	0.200	7.77	0.012	0.04	0.1
1.80	10.14	0.07	0.05	0.5	0.180	7.08	0.011	0.04	0.1
1.60	10.05	0.07	0.05	0.5	0.160	5.97	0.011	0.04	0.1
1.40	9.97	0.07	0.04	0.5	0.140	4.81	0.011	0.04	0.1
1.20	9.86	0.06	0.04	0.5					

Tabella 1: Misure di tensione e corrente per $I_B = 50\mu A$. La prima colonna riporta le tensioni collettore-emettitore, la seconda le correnti di collettore, la terza gli errori sulla misure di tensione, la quarta gli errori sulle misure di corrente, la quinta il fondo scala dell'oscilloscopio.

Dalle caratteristiche di uscita del transistor per le due correnti di base riportate in ??, si sono eseguiti due fit lineari nella regione attiva del transistor (**scegli**)

$$I_C = a + bV_{CE} \quad (1)$$

per ottenere il valore della tensione di Early

$$V_A = -\frac{a}{b} \quad (2)$$

I valori dei parametri di fit per le due correnti di base sono i seguenti:

$$\begin{aligned} a_{50} &= (\dots \pm \dots) \text{ mV} & b_{50} &= (\dots \pm \dots) \text{ k}\Omega^{-1} \\ a_{100} &= (\dots \pm \dots) \text{ mV} & b_{100} &= (\dots \pm \dots) \text{ k}\Omega^{-1} \end{aligned}$$

da cui si ottengono i valori di tensione di Early

$$V_{A,50} = (\dots \pm \dots) \text{ V} \quad V_{A,100} = (\dots \pm \dots) \text{ V}$$

le cui incertezze sono state calcolate come descritto nell'appendice A.2.

Si può ottenere inoltre una stima (**senza incertezza**) del guadagno di corrente

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \quad (3)$$

dove ΔI_C è la differenza tra le correnti di collettore misurate per le due correnti di base alla stessa tensione di collettore, e ΔI_B è la differenza tra le due correnti di base. Scegliendo come tensione di collettore (**decidi**) V, si ottiene

$$\beta = \dots$$

DISCUSSIONE RISULTATI

Conclusioni

A Appendici

A.1 Calcolo degli errori per tensioni e correnti

La risoluzione dell'oscilloscopio (e quindi l'errore sulla lettura) σ_l è stata calcolata come

$$\sigma_l = \frac{F.S}{5} * (\# \text{tacchette apprezzabili}) \quad (4)$$

dove in questo caso, in tutte le misure dell'esperimento, il numero di tacchette apprezzabili è stato 0.5. L'errore totale associato ad ogni misura di tensione con l'oscilloscopio è stato calcolato come

$$\sigma_V = \sqrt{(\sigma_l)^2 + (\sigma_c)^2} \quad (5)$$

dove l'errore del costruttore è

$$\frac{\sigma_c}{V_{mis}} = 3\% \quad (6)$$

con V_{mis} tensione misurata; l'errore sullo zero dell'oscilloscopio è stato omissso in quanto si è verificato essere trascurabile rispetto agli altri errori, grazie ad un opportuno fondo scala di

5mV/Div. Invece, l'errore sulla misura di corrente è stato calcolato considerando l'errore del multimetro, che, per il fondo scala utilizzato per tutte le misure $F.S._{mult} = 60\text{mA}$, è dato da

$$\frac{\sigma_I}{I_{mis}} = 1.5\% + 3 \text{ digits} \quad (7)$$

A.2 Calcolo dell'errore sulla tensione di Early

L'errore sulla tensione di Early è stato calcolato propagando gli errori sui parametri del fit lineare secondo la formula

$$\sigma_{V_A} = V_A \sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2} \quad (8)$$

V_{CE} (V)	I_C (mA)	σ_V (V)	σ_I (mA)	$F.S._{osc}$ (V/div)	V_{CE} (V)	I_C (mA)	σ_V (V)	σ_I (mA)	$F.S._{osc}$ (V/div)
4.00	20.68	0.16	0.06	1	0.44	16.80	0.02	0.06	0.2
3.80	20.65	0.15	0.06	1	0.40	16.61	0.02	0.05	0.2
3.60	20.56	0.15	0.06	1	0.380	16.10	0.015	0.05	0.1
3.40	20.44	0.14	0.06	1	0.340	15.85	0.014	0.05	0.1
3.20	20.31	0.14	0.06	1	0.320	15.60	0.014	0.05	0.1
3.00	20.15	0.13	0.06	1	0.300	15.28	0.013	0.05	0.1
2.90	19.89	0.10	0.06	0.5	0.290	15.05	0.010	0.05	0.05
2.80	19.81	0.10	0.06	0.5	0.280	14.85	0.010	0.05	0.05
2.70	19.70	0.10	0.06	0.5	0.270	14.60	0.010	0.05	0.05
2.60	19.61	0.09	0.06	0.5	0.260	14.35	0.009	0.05	0.05
2.50	19.54	0.09	0.06	0.5	0.250	14.04	0.009	0.05	0.05
2.40	19.44	0.09	0.06	0.5	0.240	13.65	0.009	0.05	0.05
2.30	19.32	0.09	0.06	0.5	0.230	13.27	0.009	0.05	0.05
2.20	19.21	0.08	0.06	0.5	0.220	12.80	0.008	0.05	0.05
2.10	19.12	0.08	0.06	0.5	0.210	12.30	0.008	0.05	0.05
2.00	19.02	0.08	0.06	0.5	0.200	11.70	0.008	0.05	0.05
1.90	18.88	0.08	0.06	0.5	0.190	11.07	0.008	0.05	0.05
1.80	18.80	0.07	0.06	0.5	0.180	10.30	0.007	0.05	0.05
1.70	18.70	0.07	0.06	0.5	0.170	9.49	0.007	0.04	0.05
1.60	18.61	0.07	0.06	0.5	0.160	8.62	0.007	0.04	0.05
1.50	18.48	0.07	0.06	0.5	0.150	7.75	0.007	0.04	0.05
1.40	18.38	0.07	0.06	0.5	0.140	6.75	0.007	0.04	0.05
1.30	18.26	0.06	0.06	0.5	0.130	5.76	0.006	0.04	0.05
1.20	18.17	0.06	0.06	0.5	0.120	4.87	0.006	0.04	0.05
1.10	18.04	0.06	0.06	0.5	0.110	4.07	0.006	0.04	0.05
1.00	17.91	0.04	0.06	0.2	0.100	3.27	0.004	0.03	0.02
0.92	17.82	0.03	0.06	0.2	0.092	2.68	0.003	0.03	0.02
0.84	17.70	0.03	0.06	0.2	0.084	2.13	0.003	0.03	0.02
0.76	17.60	0.03	0.06	0.2	0.076	1.68	0.003	0.03	0.02
0.68	17.47	0.03	0.06	0.2	0.068	1.29	0.003	0.03	0.02
0.60	17.31	0.03	0.06	0.2	0.060	0.96	0.003	0.03	0.02
0.52	17.11	0.03	0.06	0.2					

Tabella 2: Misure di tensione e corrente per $I_B = 100\mu A$. La prima colonna riporta le tensioni collettore-emettitore, la seconda le correnti di collettore, la terza gli errori sulla misure di tensione, la quarta gli errori sulle misure di corrente, la quinta il fondo scala dell'oscilloscopio.